

Kehrlage: $\omega_p > \omega_s \Rightarrow \omega_i = \omega_p - \omega_s \quad \omega_s = \omega_p - \omega_i$
 $-\omega_i = -\omega_p + \omega_s \quad -\omega_s = -\omega_p + \omega_i$

$$\Delta i(t) = \frac{1}{2} \left[I_s e^{j\omega_s t} + I_s^* e^{-j\omega_s t} + I_i e^{j\omega_i t} + I_i^* e^{-j\omega_i t} \right]$$


$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{jn\omega_p t} \cdot \frac{1}{2} \left[U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{-j\omega_s t} + U_i e^{j\omega_i t} + U_i^* e^{-j\omega_i t} \right]$$

$$\begin{aligned} \stackrel{n=0}{n=1}{n=-1} &= \frac{1}{2} \left[G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_0 U_s^* e^{-j\omega_s t} + G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_0 U_i^* e^{-j\omega_i t} + G_1 U_s^* e^{j(\omega_p - \omega_s)t} + G_1 U_i^* e^{j(\omega_p - \omega_i)t} \right. \\ &\quad \left. + G_{-1} U_s e^{j(-\omega_p + \omega_s)t} + G_{-1} U_i e^{j(-\omega_p + \omega_i)t} \right] \end{aligned}$$

nach Frequenzkomponenten:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} I_s e^{j\omega_s t} &= \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_1 U_i^* e^{j\omega_s t}] \\ \frac{1}{2} I_i e^{j\omega_i t} &= \frac{1}{2} [G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_1 U_s^* e^{j\omega_i t}] \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} \begin{bmatrix} I_s \\ I_i^* \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i^* \end{bmatrix} \end{aligned} \right.$$

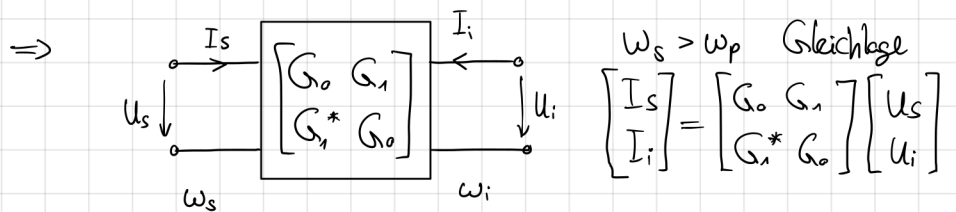* $\hookrightarrow I_i^* = G_0 U_i^* + G_1^* U_s$ Kehrlage mit $\omega_s < \omega_p$




$\omega_s > \omega_p$ Gleichlage

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix}$$



$\omega_s < \omega_p$ Kehrlage

$$\begin{bmatrix} I_s \\ I_i^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_0 & G_1 \\ G_1^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i^* \end{bmatrix}$$

Frequenzumsetzer / Mischer

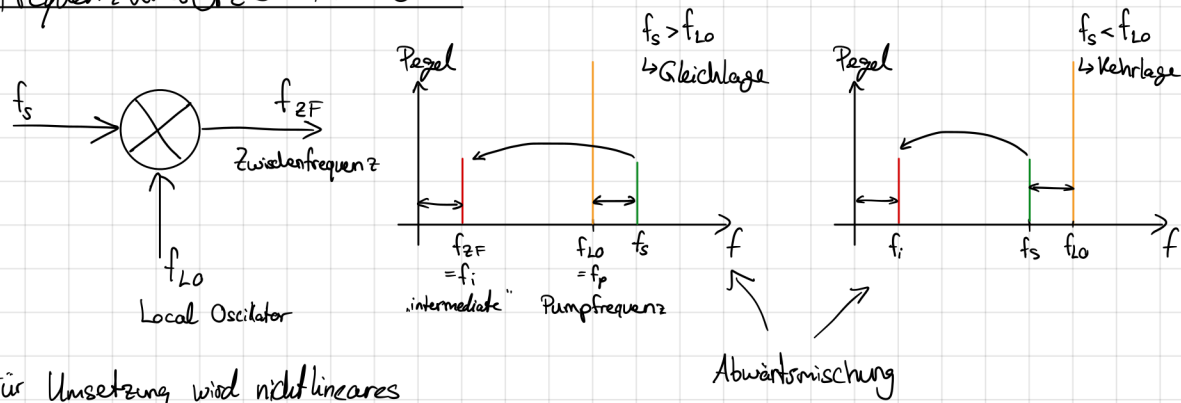

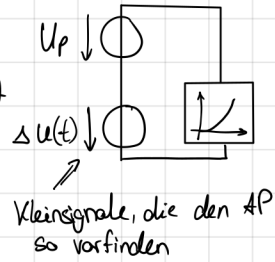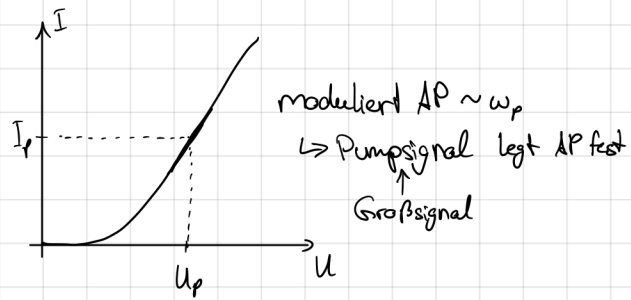Für Umsetzung wird nichtlineares Bauelement benötigt. z.B. Schottky-Diode




$$I(u_p(t) + \Delta u(t)) = I(u_p(t)) + \underbrace{\frac{dI}{dt} \bigg|_{u_p(t)}}_{g(u_p(t))} \cdot \Delta u(t)$$

$$\Delta i(t) = g(u_p(t)) \cdot \Delta u(t)$$


$$g(u_p(t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{j\omega_p n t}$$

$$G_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(u_p(t)) e^{-j\omega_p n t} d(\omega_p t)$$
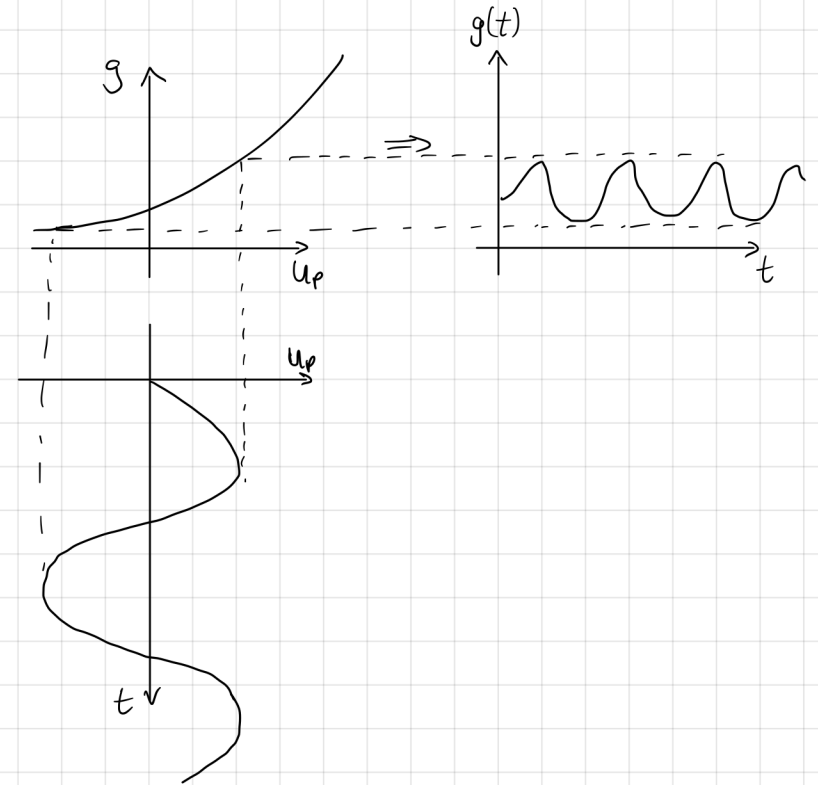
$$g(t) \text{ reell} \rightarrow G_{-n} = G_n^* \quad G_0 \text{ reell}$$



Abwärtsmischer

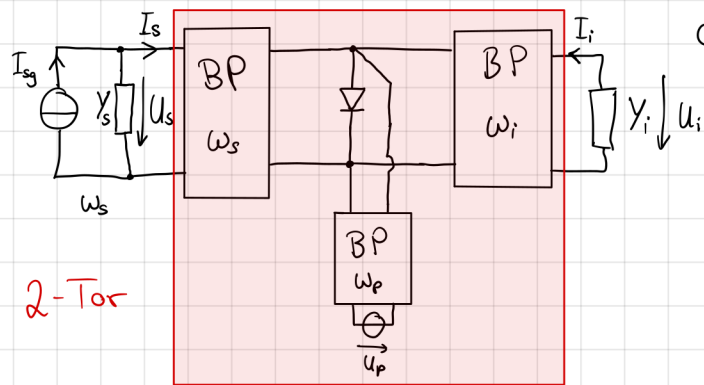

durch äußere Beschaltung mit BP-Filtern

→ nur Frequenzkomponenten bei ω_s, ω_p und ω_i

• Ansatz: es wird ein monofrequenter Kleinsignal mit ω_s angelegt, das den $AP \sim \omega_p$ vorfindet und nicht verändert

$$\Delta i(t) = g(u_p(t)) \cdot \Delta u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{j\omega_p n t} \cdot \Delta u(t)$$

$$\Delta i(t) = \frac{1}{2} [I_s e^{j\omega_s t} + I_s^* e^{-j\omega_s t} + I_i e^{j\omega_i t} + I_i^* e^{-j\omega_i t}]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_n e^{j\omega_p n t} \cdot \frac{1}{2} [U_s e^{j\omega_s t} + U_s^* e^{-j\omega_s t} + U_i e^{j\omega_i t} + U_i^* e^{-j\omega_i t}]$$

$$= \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_0 U_s^* e^{-j\omega_s t} + G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_0 U_i^* e^{-j\omega_i t} + G_{-1} U_s e^{j(\omega_p - \omega_s)t} + G_{-1} U_s^* e^{-j(\omega_p - \omega_s)t} + G_{-1} U_i e^{j(\omega_p + \omega_i)t} + G_{-1} U_i^* e^{-j(\omega_p + \omega_i)t}]$$

$$\text{für } n=1 \Rightarrow G_{-1} e^{j\omega_p t} \cdot \frac{1}{2} U_s e^{j\omega_s t} + G_{-1} e^{j\omega_p t} \cdot \frac{1}{2} U_s^* e^{-j\omega_s t}$$

$$\text{Gleichlage } (\omega_s > \omega_p) \quad G_{-1} U_s^* e^{j(\omega_p - \omega_s)t} = G_{-1} U_s^* e^{-j\omega_i t}$$

$$\begin{cases} \omega_i = \omega_s - \omega_p, & \omega_s = \omega_i + \omega_p \\ -\omega_i = -\omega_s + \omega_p, & -\omega_s = -\omega_i - \omega_p \end{cases}$$

durch äußere Beschaltung nur

Komponenten bei $\omega_i = \omega_s - \omega_p$

da Gleichlage mit $\omega_s > \omega_p$

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2} I_s e^{j\omega_s t} &= \frac{1}{2} [G_0 U_s e^{j\omega_s t} + G_{-1} U_i e^{j\omega_s t}] \\ \Rightarrow I_s &= G_0 U_s + G_{-1} U_i \\ \frac{1}{2} I_i e^{j\omega_i t} &= \frac{1}{2} [G_0 U_i e^{j\omega_i t} + G_{-1} U_s^* e^{j\omega_i t}] \\ I_i &= G_0 U_i + G_{-1}^* U_s \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \begin{bmatrix} I_s \\ I_i \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} G_0 & G_{-1} \\ G_{-1}^* & G_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ U_i \end{bmatrix} \\ \text{Gleichlage mit } \omega_s > \omega_p \end{aligned}$$