
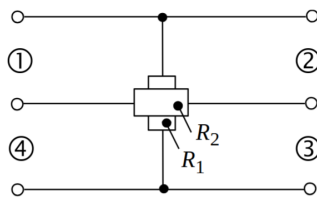


1 Transmission

Resistiver Koppler

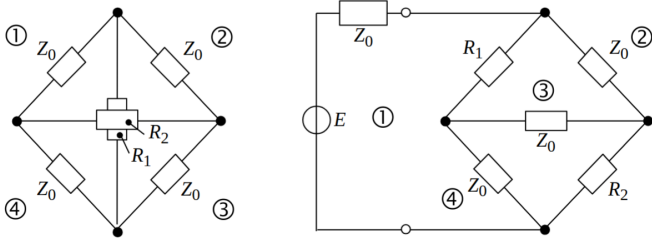


Koppler mit zwei Wirkwiderständen




Umformung der Schaltung in die Form einer Wheatstone-Brücke

$\oplus$

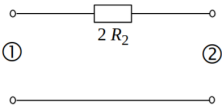


$\ominus$

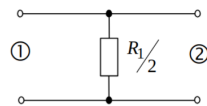

Teilersatzschaltbilder bei gleich- ($\oplus$) und gegenphasiger ($\ominus$) Anregung an Tor ① und ④

Für:
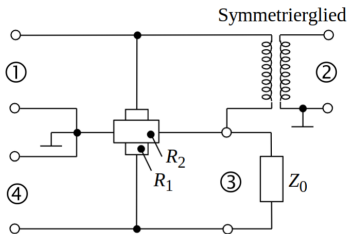
$$R_1, R_2 = Z_0^2 \Rightarrow S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = S_{31} = S_{42} = 0$$



Ersatzschaltbild eines resistiven Kopplers, der an drei Ausgängen geerdet ist

Nullgradkoppler